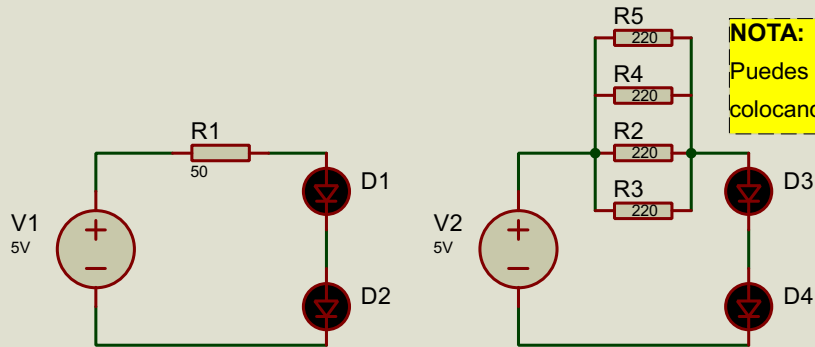



Tipos de conexiones con LEDS




Circuito 1:
Leds conexión en serie

NOTA:

Puedes bajar el valor de tu resistor colocandolos en paralelo

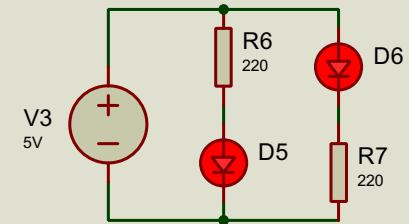

Circuito 2:
Leds conexión en paralelo

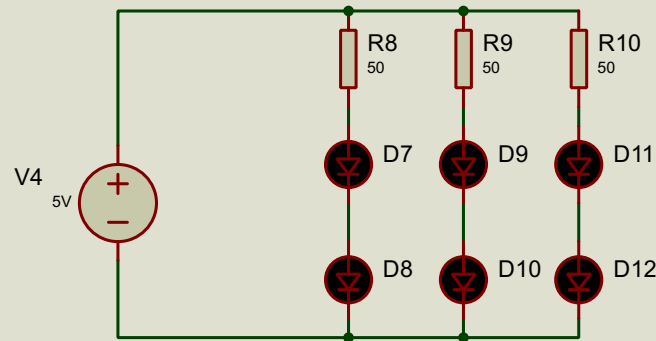

Circuito 3:
Conexión Mixta