
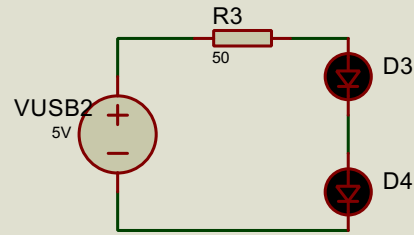



Tipos de conexiones con LEDS

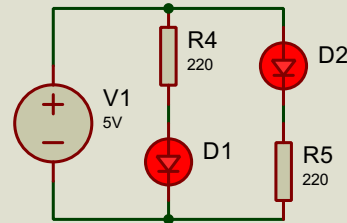

Circuito 1:
Leds conexión en serie



Circuito 2:
Leds conexión en paralelo

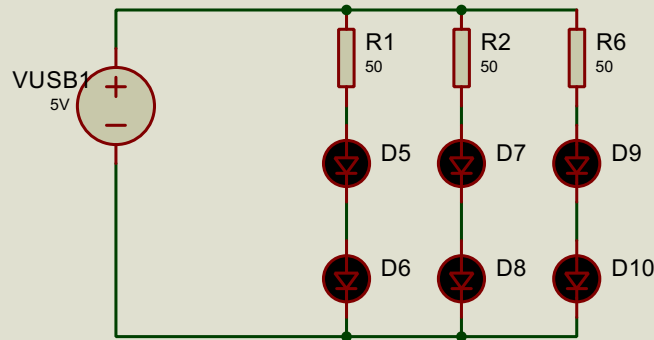

Circuito 3:
Conexión Mixta