
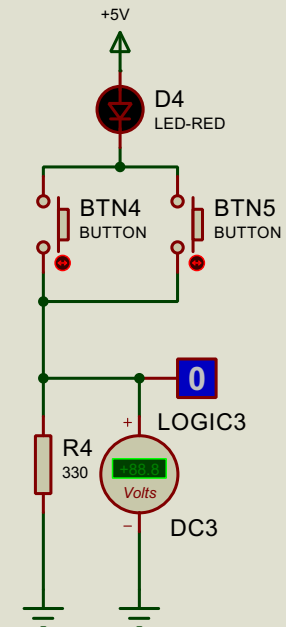
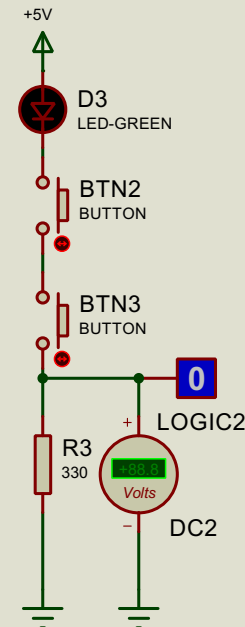
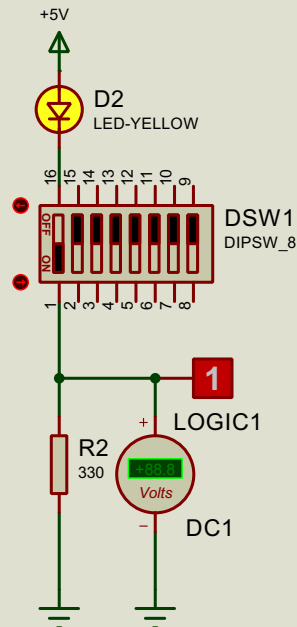


# Valores Lógicos con interruptores
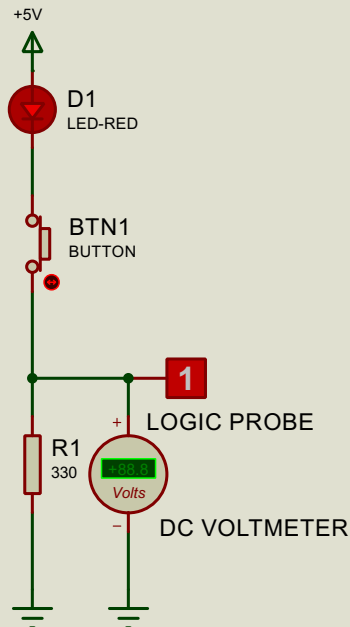
## Nota:

Cambia los LEDS a  
Model type: Analog  
Forward voltage: 1.2V



## Nota:

Coloca tus  
datos de esta manera

Brigada : Dia y hora  
Nombre:  
N.L. : número de lista  
Fecha:

Copyright (C) 2024 Jesus D. Garza Camarena  
jesus.garzacmn@uanl.edu.mx  
Este documento es Open Hardware  
Licencia: CERN-OHL-S  
<https://cern-ohl.web.cern.ch/home>