
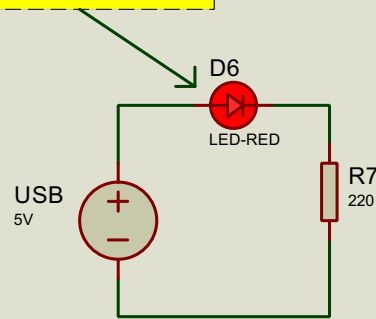


Circuito LED y resistor en serie

NOTA: LED
- Edit component
Model Type: Analog
Forward Voltage: 1.2V

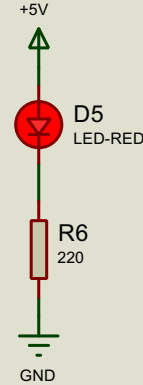


Circuito 1:
Led serie con resistor



Circuito 2:
Led serie con resistor

NOTA:
Cambia a miliamperes

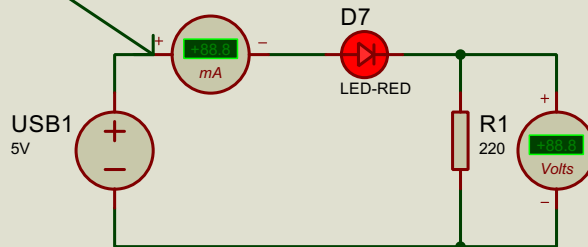

Mediciones

1. Mide la caída voltaje de la resistencia en paralelo
2. Mide la caída voltaje del LED en paralelo
3. Mide la corriente total abriendo el circuito y conectando en serie